

Hw 6

1.  $f(A, B, C, D) = \sum m(1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14)$

T-1

Group	Minterms	Variables			
		A	B	C	D
1	1	0	0	0	1
	4	0	1	0	0
	8	1	0	0	0
2	5	0	1	0	1
	6	0	1	1	0
	9	1	0	0	1
	10	1	0	1	0
	12	1	1	0	0
3	14	1	1	1	0

T-2

Group	Minterms	Variables			
		A	B	C	D
1	1, 5	0	-	0	1
	1, 9	-	0	0	1
	4, 5	0	1	0	-
	4, 6	0	1	-	0
	4, 12	-	1	0	0
	8, 9	1	0	0	-
	8, 10	1	0	-	0
	8, 12	1	-	0	0
2	6, 14	-	1	1	0
	10, 14	1	-	1	0
	12, 14	1	1	-	0



T-3

Group	Minterms	Variables
		A B C D
1	4, 12, 6, 14	- 1 - 0
	8, 12, 10, 14	1 - - 0
	4, 6, 12, 14	- 1 - 0
	8, 10, 12, 14	1 - - 0

P.I.	Decimal	Minterms
		1 4 5 6 8 9 10 12 14
B $\bar{D}$	4, 12, 6, 14	(X) (X) x x
A $\bar{D}$	8, 12, 10, 14	(X) (X) x x

$$y = B\bar{D} + A\bar{D}$$

$$2. f(A, B, C, D) = \sum m(0, 6, 9, 10, 13) + d(1, 3, 8)$$

T-1

Group	Minterms	Variables
		A B C D
0	0	0 0 0 0
	1	0 0 0 1
1	8	1 0 0 0
	3	0 0 1 1
2	6	0 1 1 0
	9	1 0 0 1
3	10	1 0 1 0
	13	1 1 0 1



T-2

Group	Minterms	Variable
0	0, 1	0 0 0 -
	0, 8	- 0 0 0
1	1, 3	0 0 - 1
	1, 9	- 0 0 1
	8, 9	1 0 0 -
	8, 10	1 0 - 0
2	9, 13	1 - 0 1

T-3

Group	Minterms	Variables
0	0, 1, 8, 9	- 0 0 -

P.I.	Decimal	Minterms
$\bar{B}\bar{C}$	0, 1, 8, 9	0, 1, 8, 9, 10, 13

$$y = \bar{B}\bar{C}$$


3.  $f(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	1	1	1
11	1	0	0	1
10	1	1	0	0


$$= AB\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}D + \bar{A}C$$
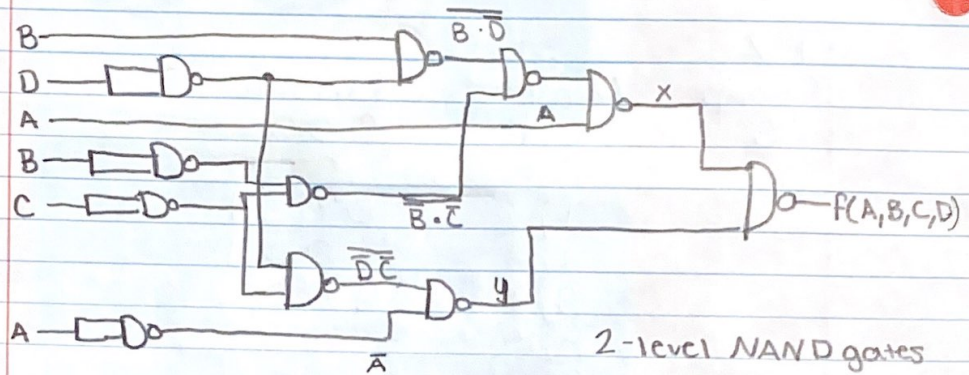
$$\begin{aligned}
 f(A, B, C, D) &= \overline{A(B\bar{D} + \bar{B}\bar{C})} + \overline{\bar{A}(D + C)} \\
 &= \overline{A \cdot (B\bar{D} + \bar{B}\bar{C})} + \overline{\bar{A}(D + C)} \\
 &= (\bar{A} + \overline{B\bar{D} + \bar{B}\bar{C}}) \cdot \overline{A + (D + C)} \\
 &= [\bar{A} + (B\bar{D} \cdot \bar{B}\bar{C})] \cdot (A + (\bar{D} + \bar{C}))
 \end{aligned}$$





4.  $F(A,B,C,D)$  in 2-level NOR gates

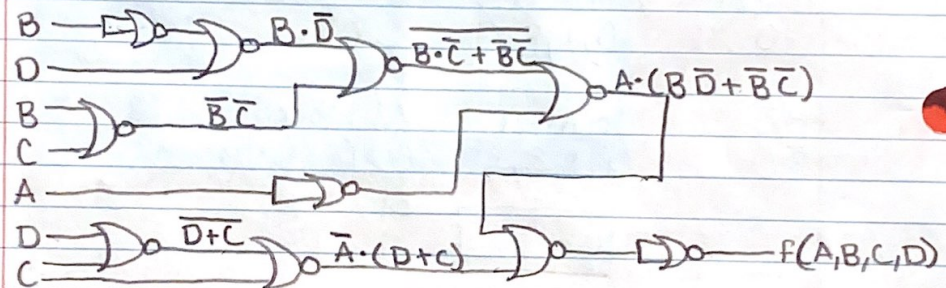


$$5. F(A,B,C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$F(A,B,C) = \sum m(1,3,6,7)$  NAND gate

A \ BC	00	01	11	10
0		1	1	
1			1	1
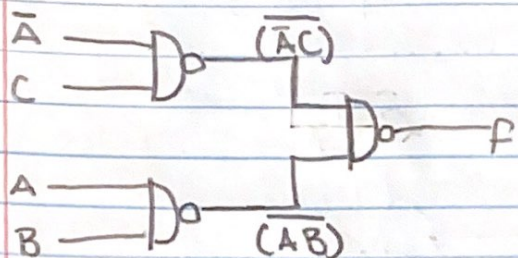
$$\begin{aligned}
 F &= \bar{A}C + AB \\
 &= \bar{A}C + AB \\
 &= (\bar{A}C) \cdot (AB)
 \end{aligned}$$





NOR gate

$$F = \Sigma M(0, 2, 4, 5)$$

$$= (A+C)(\bar{A}+B)$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0			0
1	0	0		

$$= \overline{(A+C)(\bar{A}+B)}$$

$$= \overline{(A+C)} + \overline{(\bar{A}+B)}$$

