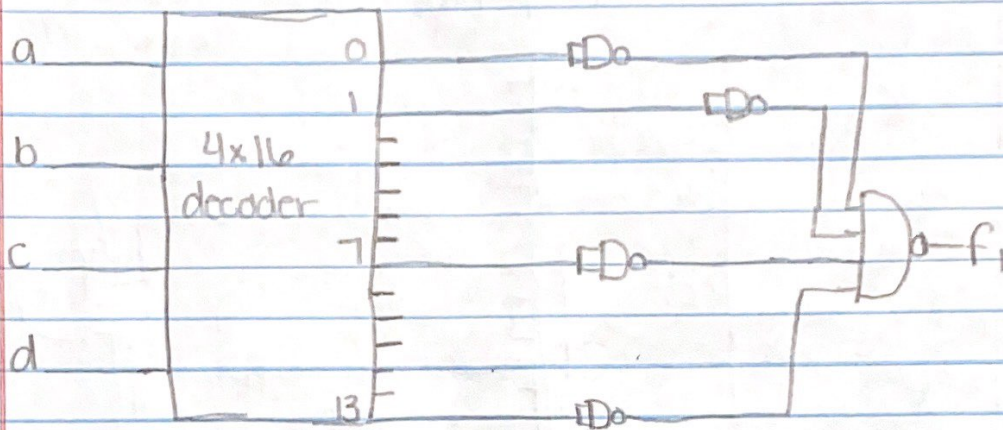


Hw 7

1. $f_1(a,b,c,d) = \sum m(0,1,7,13)$




$f_2(a,b,c,d) = ab\bar{c} + acd$

SOP:

$$\begin{aligned} f_2(a,b,c,d) &= ab\bar{c}(d+\bar{d}) + a(b+\bar{b})cd \\ &= ab\bar{c}d + ab\bar{c}\bar{d} + abcd + a\bar{b}cd \end{aligned}$$


$f_2(a,b,c,d) = \sum m(11,12,13,15)$

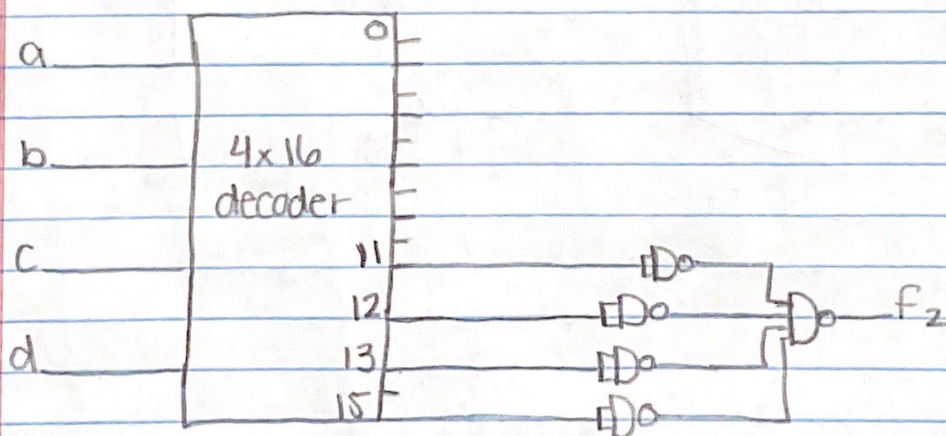


$$f_3(a,b,c,d) = \prod M(0,1,2,5,6,7,8,9,11,12,15)$$

Minterms:

$$f_3(a,b,c,d) = \sum m(3,4,10,13,14)$$

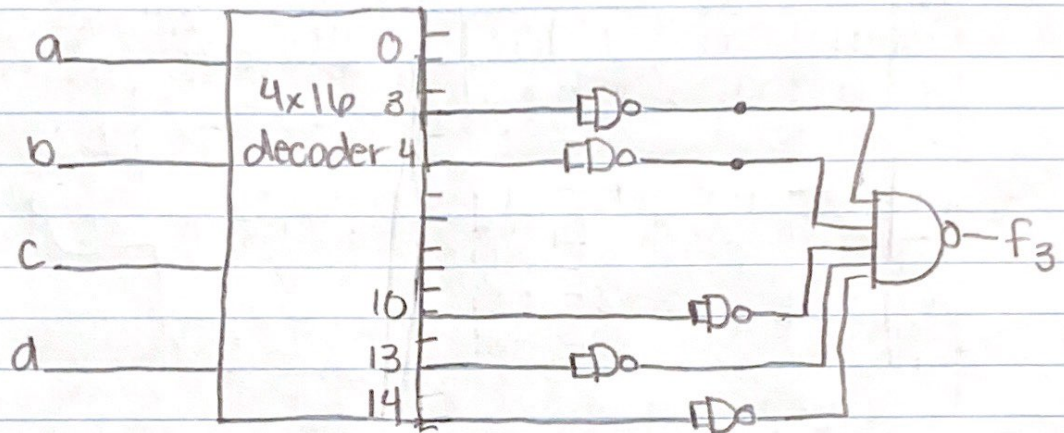


2.

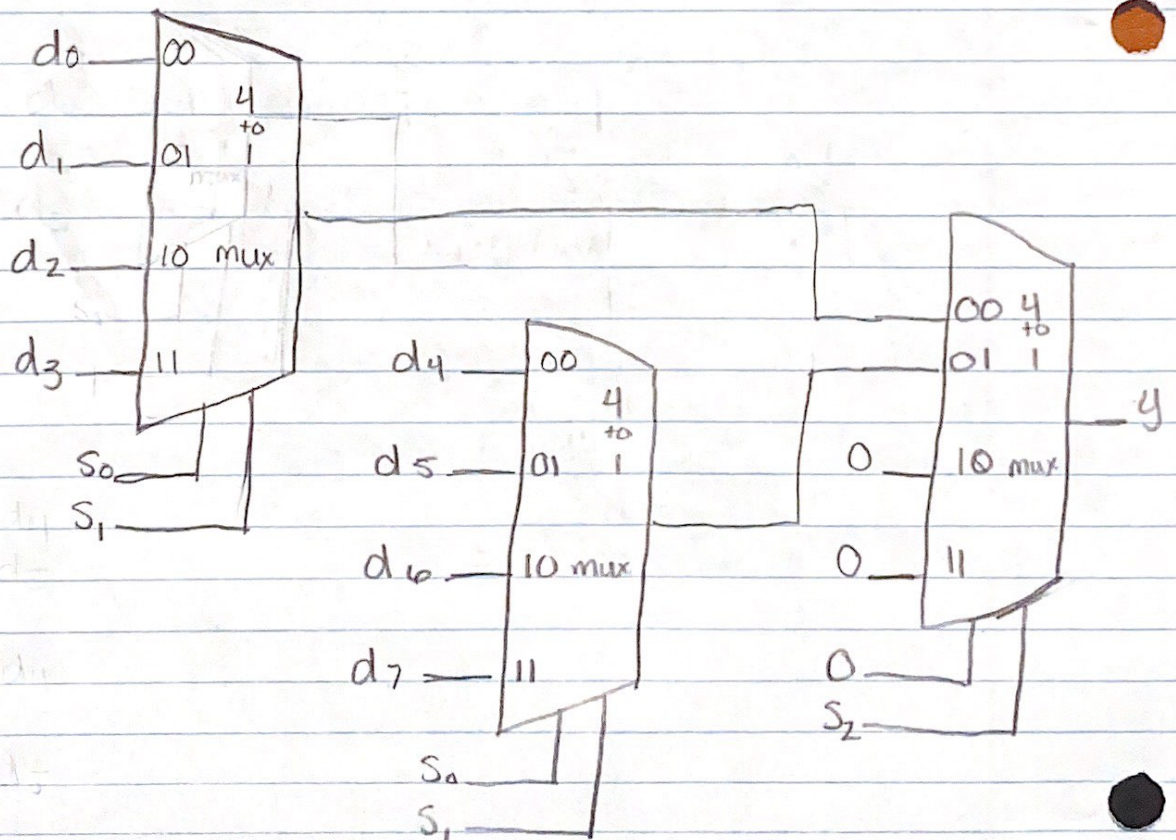

3. $f(a,b,c) = \sum m(2,4,5,7)$

	A	B	C	F		I_0	I_1	I_2	I_3
0	0	0	0	0					
1	0	0	1	0	C'	0	(2)	(4)	6
2	0	1	0	1					
3	0	1	1	0	C	1	3	(5)	(7)
4	1	0	0	1		0	C'	1	C
5	1	0	1	1					
6	1	1	0	0					
7	1	1	1	1					


Circuit Diagram

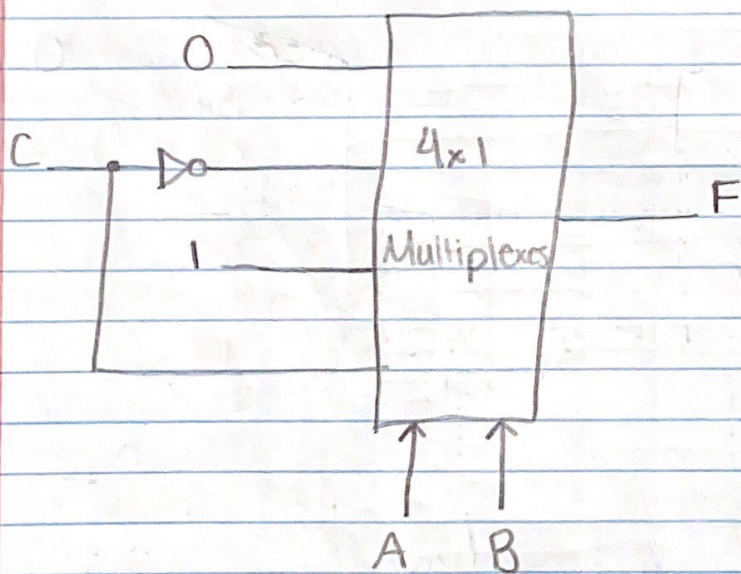


4.

Inputs			Outputs (active-low)							
A	B	C	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Circuit Diagram

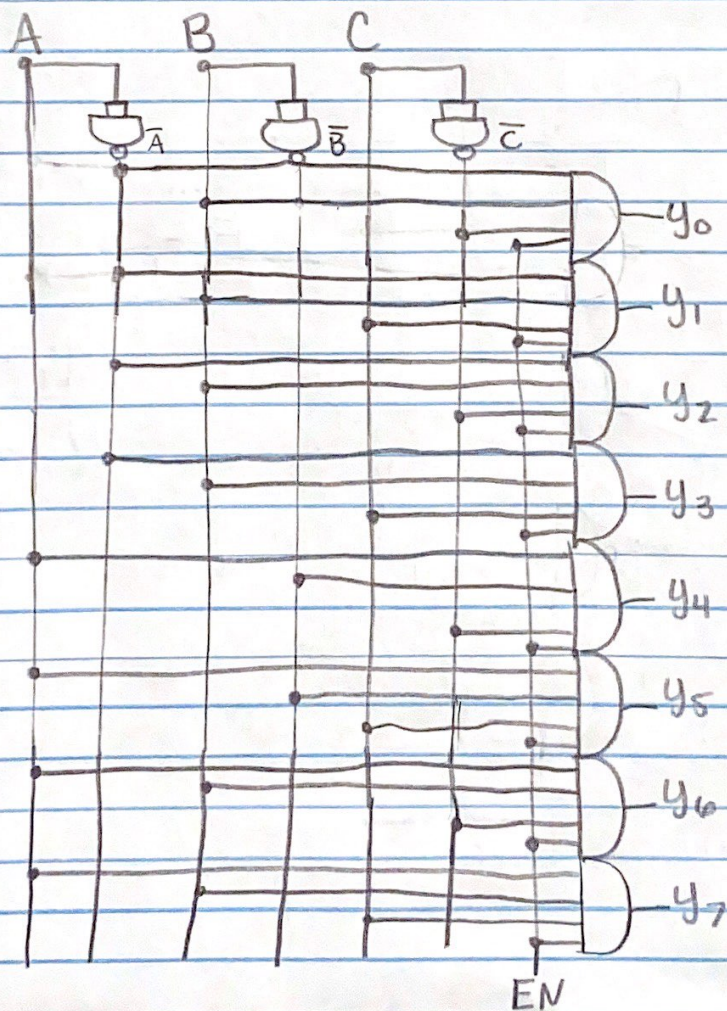


5.

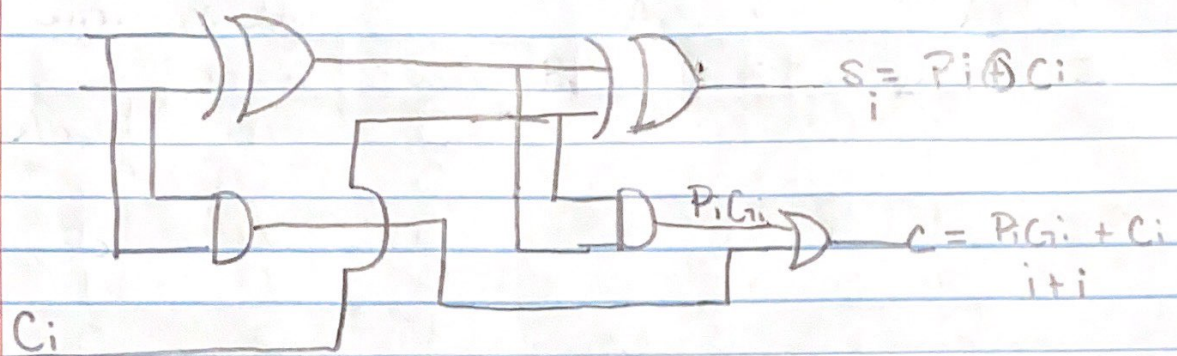

$C_0 \Rightarrow$ i/p carry

$$\begin{aligned} P_0 &= A_0 \oplus B_0 & C_{10} &= A_0 B_0 & S_0 &= P_0 \oplus C_0 \\ P_1 &= A_1 \oplus B_1 & C_{11} &= A_1 B_1 & S_1 &= P_1 \oplus C_1 \\ P_2 &= A_2 \oplus B_2 & C_{12} &= A_2 B_2 & S_2 &= P_2 \oplus C_2 \end{aligned}$$
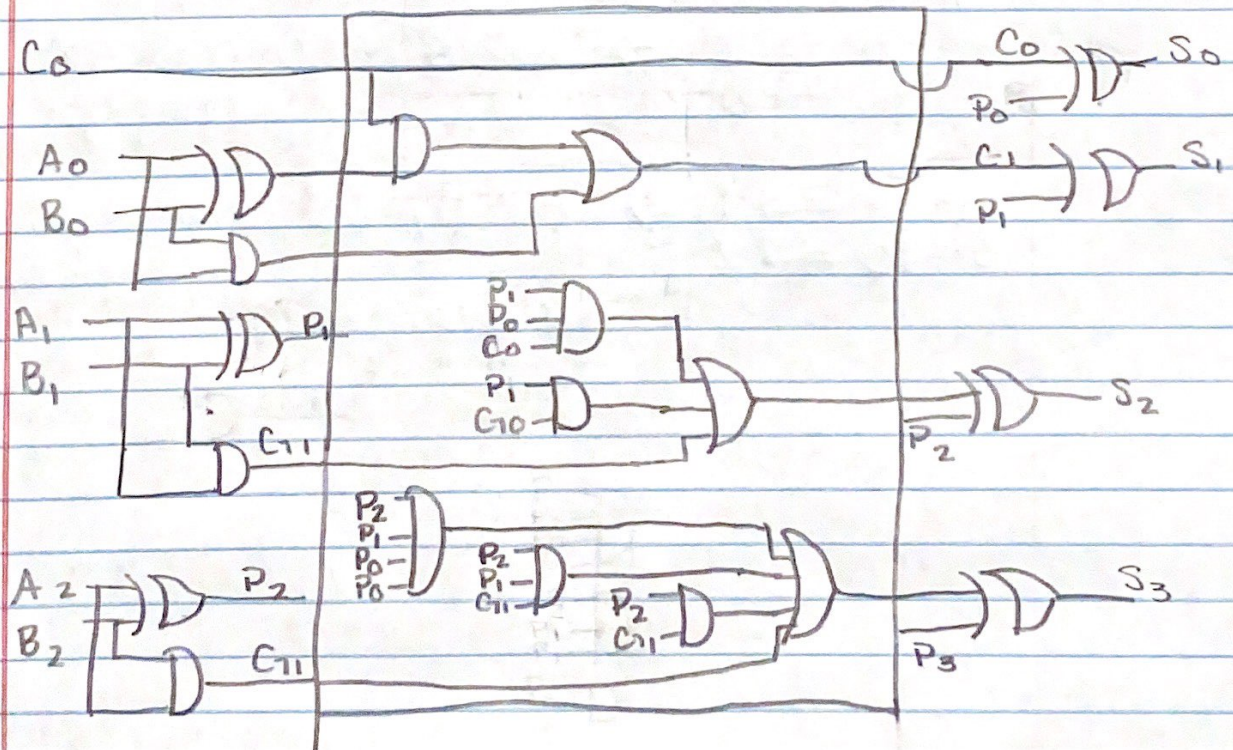
$$\begin{aligned} C_1 &= P_0 C_0 + C_{10} \\ C_2 &= P_1 C_1 + C_{11} = P_0 P_1 C_0 + P_1 C_{10} + C_{11} \\ C_3 &= P_2 C_2 + C_{12} = P_2 P_1 P_0 C_0 + P_1 P_2 C_{10} + P_2 C_{11} + C_{12} \end{aligned}$$



6.

Inputs				Outputs		
A_1	A_0	B_1	B_0	$A > B$	$A = B$	$A < B$
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0

$A = 01 \Rightarrow 1 \Rightarrow A > B$, so only $A > B$ column
 $B = 00 \Rightarrow 0$ only get o/p 1.

$A = 01 \Rightarrow 1 \Rightarrow A < B$, so only $A < B$ column
 $B = 10 \Rightarrow 2$ only get o/p 1.

and so on.

K-maps

for $A > B$

A ₁ A ₀ \ B ₁ B ₀	B ₁ B ₀			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
10	1	1	0	1
11	1	1	0	0

\downarrow
 $A_1 \bar{B}_1$

\nearrow
 $A_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0$

\square (circled)
 $A_1 A_0 \bar{B}_0$

$$A > B = A_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + A_1 A_0 \bar{B}_0 + A_1 \bar{B}_1$$

$A = B$

A ₁ A ₀ \ B ₁ B ₀	B ₁ B ₀			
	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	1

$$A = B = \underbrace{\bar{A}_1 \bar{A}_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0} + \underbrace{\bar{A}_1 A_0 \bar{B}_1 B_0} + \underbrace{A_1 A_0 B_1 B_0} + \underbrace{A_1 A_0 B_1 \bar{B}_0}$$

$$= \bar{A}_1 \bar{B}_1 (\bar{A}_0 \bar{B}_0 + A_0 B_0) + A_1 B_1 (A_0 B_0 + \bar{A}_0 \bar{B}_0)$$

$$= \bar{A}_1 \bar{B}_1 (A_0 \oplus B_0) + A_1 B_1 (A_0 \oplus B_0)$$

$$= A_0 \oplus B_0 (\bar{A}_1 \bar{B}_1 + A_1 B_1)$$

$$\text{For } A = B = A_0 \oplus B_0 (A_1 \oplus B_1)$$

for $A < B$

$A_1 A_0 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

$\rightarrow \bar{A}_1 \bar{A}_0$ (pointing to the 11 column)
 $\rightarrow \bar{A}_1 B_1$ (pointing to the 11 row)
 $\rightarrow \bar{A}_0 B_1 B_0$ (pointing to the 10 row)

$$\text{for } A < B \Rightarrow \bar{A}_1 \bar{A}_0 B_0 + \bar{A}_0 B_1 B_0 + \bar{A}_1 B_1$$

Circuit Diagram

