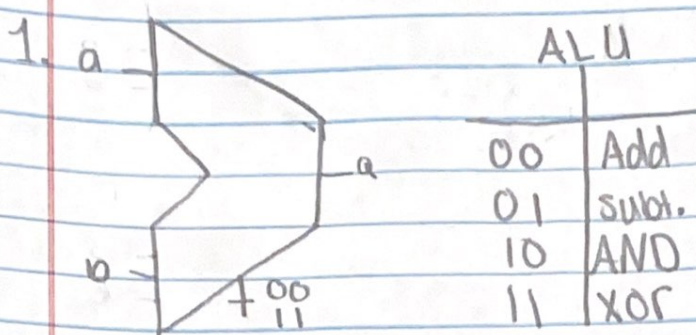


Jalen Powell
Elec 2200

10/6/2021

Hw17



a = 1011

00 = add

1011

b = 0010

+ 0010

1101 = 13

2. Select = 11 = XOR

A	1	0	1	1
(xor)	↓	↓	↓	↓
B	0	0	1	0
	1	0	0	1 = 9

